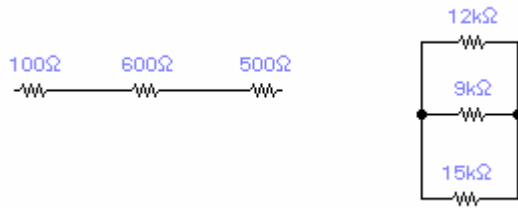


HOJA DE TRABAJO: ASOCIACIÓN DE RESISTENCIAS.


1. Determina a qué resistencia equivalen las siguientes asociaciones.



2. Determina para cada circuito:

- La resistencia total.
- La intensidad total.
- La intensidad que atraviesa cada resistencia.
- El voltaje que cae en cada resistencia.

a)

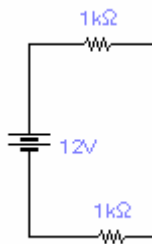

b)

